

# 数字逻辑与计算机组成实验

## (时序逻辑电路设计) lab04:

### 计数器和时钟

姓名：郑凯琳

学号：205220025

邮箱：[205220025@smail.nju.edu.cn](mailto:205220025@smail.nju.edu.cn)

## (一) 实验目的

在 Nexys A7-100T 开发板上实现一个计时器，在七段数码管上直接以十进制显示。

利用开发板上的频率为 100MHz 的时钟，请先设计一个分频器，其输入为 100MHz 的时钟，输出为一个频率为 1Hz，周期为 1 秒的时钟信号。再用这个新的频率为 1Hz 的时钟信号作为你设计的时钟信号，进行计数。

要求此计时器有开始、暂停和清零功能，要求从 00 计数到 59，计数值到 60 后重新从零开始计数。在数码管上用两位数字显示。

可以在计时结束的时候让某一个发光二极管闪烁一个时钟周期，提示计时结束。

## (二) 实验原理

计数器是数字电路中广泛使用的逻辑部件，是时序逻辑电路中最重要逻辑部件之一。

1. 功能：

- 对输入脉冲的个数进行计数
- 分频、定时、产生节拍脉冲等

2. 分类：

- 按功能：加法计数器、减法计数器、既具有加法又有减法的可逆计数器
- 按计数进制：二进制计数器、十进制计数器、任意进制计数器

## (三) 实验环境/器材等

硬件器材：Nexys A7-100T 开发板

软件平台：Vivado 开发平台

## (四) 实验过程

### 数字抽象

1. 输入：

- clk : 时钟信号，与分频器的输出时钟信号连接
- en : 使能端
- stop : 暂停信号
- reset : 清零信号

2. 输出：

- endone : 一轮计数结束的标志（为 1，持续 1s）
- [7:0] AN : 七段 LED 数码管
- [6:0] hex : 数码管上的 LED

## 设计思路 & 设计代码

### 1. 设置变量并初始化为 0

```
reg [3:0] h;
reg [3:0] l;
reg [6:0] counter;
reg clk_1s;
reg [31:0] count_clk;

initial
begin
h = 0;
l = 0;
counter = 0;
clk_1s = 0;
count_clk = 0;
end
```

- h : 十位  
- l : 个位  
- counter: 计数的真值

### 2. 生成 1 秒时钟

```
always @ (posedge clk)
if(count_clk == 49999999)
begin
count_clk <= 0;
clk_1s <= ~clk_1s;
end
else
count_clk <= count_clk + 1;
```

### 3. 对每次 clk 上升沿时进行判断

```
if(!en)
begin
h = 0;
l = 0;
counter = 0;
end
else
begin
endone = 0;

if(reset)
begin
h = 0;
l = 0;
counter = 0;
end

else if(stop)
begin
h = h;
l = l;
counter = counter;
end
```

```
else
begin
if(counter == 59)
begin
endone = counter % 2;
counter = 0;
end
else
counter = counter + 1;

if(counter < 60)
begin
l = counter % 10;
h = (counter - (counter % 10)) / 10;
end
else
begin
l = l;
h = h;
end
end
end
```

采用模 60 运算来计算 counter 以达到在 60 内循环计数的效果。

### 4. 数码管显示

```

always @ (*)
begin
if(clk_1ms)
begin
    AN = 8'b11111101;
    case(h)
        4'b0000: hex = 7'b1000000;
        4'b0001: hex = 7'b1111001;
        4'b0010: hex = 7'b0100100;
        4'b0011: hex = 7'b0110000;
        4'b0100: hex = 7'b0011001;
        4'b0101: hex = 7'b0010010;
        4'b0110: hex = 7'b0000010;
        4'b0111: hex = 7'b1111000;
        4'b1000: hex = 7'b0000000;
        4'b1001: hex = 7'b0010000;
    endcase
end
else
begin
    AN = 8'b11111110;
    case(l)
        4'b0000: hex = 7'b1000000;
        4'b0001: hex = 7'b1111001;
        4'b0010: hex = 7'b0100100;
        4'b0011: hex = 7'b0110000;
        4'b0100: hex = 7'b0011001;
        4'b0101: hex = 7'b0010010;
        4'b0110: hex = 7'b0000010;
        4'b0111: hex = 7'b1111000;
        4'b1000: hex = 7'b0000000;
        4'b1001: hex = 7'b0010000;
    endcase
end
end
end

```

## 测试代码

```

lab04_timer t1(
    .clk(clk),
    .en(en),
    .stop(stop),
    .reset(reset),
    .endone(endone),
    .AN(AN),
    .hex(hex));

initial
begin
    clk = 0;
    en = 0; stop = 1; reset = 1; #10;
    en = 1; stop = 0; reset = 0; #10;
    en = 1; stop = 1; reset = 0; #10;
    en = 1; stop = 1; reset = 1; #10;
    $display("Running testbench");
end

always
begin
    clk = ~clk; #1;
end


```

## 硬件实现（引脚分配）

```
6  ## Clock signal
7  set_property -dict { PACKAGE_PIN E3      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk }]; #IO_L12P_T1_MRCC_35 Sch=clk:100mhz
8  #create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports {CLK100MHz}];
9
10
11 ##Switches
12 set_property -dict { PACKAGE_PIN J15      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { en }]; #IO_L24N_T3_RS0_15 Sch=sw[0]
13 set_property -dict { PACKAGE_PIN R16      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { stop }]; #IO_L3H_T0_DQS_EMCCLK_14 Sch=sw[1]
14 set_property -dict { PACKAGE_PIN M13      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { reset }]; #IO_L6N_T0_D08_VREF_14 Sch=sw[2]
15 #set_property -dict { PACKAGE_PIN R15      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[3] }]; #IO_L13N_T2_MRCC_14 Sch=sw[3]
16 #set_property -dict { PACKAGE_PIN R17      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[4] }]; #IO_L12N_T1_MRCC_14 Sch=sw[4]
17 #set_property -dict { PACKAGE_PIN T18      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[5] }]; #IO_L7N_T1_D10_14 Sch=sw[5]
18 #set_property -dict { PACKAGE_PIN U18      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[6] }]; #IO_L17N_T2_A12_D29_14 Sch=sw[6]
19 #set_property -dict { PACKAGE_PIN R13      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[7] }]; #IO_L5N_T0_D07_14 Sch=sw[7]
20 #set_property -dict { PACKAGE_PIN T8       IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { SW[8] }]; #IO_L24N_T3_34 Sch=sw[8]
21 #set_property -dict { PACKAGE_PIN U8       IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { SW[9] }]; #IO_25_34 Sch=sw[9]
22 #set_property -dict { PACKAGE_PIN R16      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[10] }]; #IO_L15P_T2_DQS_RDWR_B_14 Sch=sw[10]
23 #set_property -dict { PACKAGE_PIN T13      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[11] }]; #IO_L23P_T3_A03_D19_14 Sch=sw[11]
24 #set_property -dict { PACKAGE_PIN H6       IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[12] }]; #IO_L24P_T3_35 Sch=sw[12]
25 #set_property -dict { PACKAGE_PIN U12      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[13] }]; #IO_L20P_T3_A08_D24_14 Sch=sw[13]
26 #set_property -dict { PACKAGE_PIN U11      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[14] }]; #IO_L19N_T3_A09_D25_VREF_14 Sch=sw[14]
27 #set_property -dict { PACKAGE_PIN V10      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[15] }]; #IO_L21P_T3_DQS_14 Sch=sw[15]
28
29 ## LEDs
30 set_property -dict { PACKAGE_PIN H17      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { endone }]; #IO_L18P_T2_A24_15 Sch=led[0]
31 #set_property -dict { PACKAGE_PIN K15      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[1] }]; #IO_L24P_T3_RS1_15 Sch=led[1]
32 #set_property -dict { PACKAGE_PIN J13      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[2] }]; #IO_L17N_T2_A25_15 Sch=led[2]
33 #set_property -dict { PACKAGE_PIN N14      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[3] }]; #IO_L8P_T1_D11_14 Sch=led[3]
34 #set_property -dict { PACKAGE_PIN R18      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[4] }]; #IO_L7P_T1_D09_14 Sch=led[4]
35 #set_property -dict { PACKAGE_PIN V17      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[5] }]; #IO_L18N_T2_A11_D27_14 Sch=led[5]
36 #set_property -dict { PACKAGE_PIN U17      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[6] }]; #IO_L17P_T2_A14_D30_14 Sch=led[6]
37 #set_property -dict { PACKAGE_PIN U16      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[7] }]; #IO_L18P_T2_A12_D28_14 Sch=led[7]
38 #set_property -dict { PACKAGE_PIN V16      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[8] }]; #IO_L16N_T2_A15_D31_14 Sch=led[8]
39 #set_property -dict { PACKAGE_PIN T15      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[9] }]; #IO_L14N_T2_SRCC_14 Sch=led[9]
40 #set_property -dict { PACKAGE_PIN U14      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[10] }]; #IO_L22P_T3_A05_D21_14 Sch=led[10]
41 #set_property -dict { PACKAGE_PIN T16      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[11] }]; #IO_L15N_T2_DQS_DOUT_CS0_B_14 Sch=led[11]
42 #set_property -dict { PACKAGE_PIN V15      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[12] }]; #IO_L16P_T2_CSI_B_14 Sch=led[12]
43 #set_property -dict { PACKAGE_PIN V14      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[13] }]; #IO_L22N_T3_A04_D20_14 Sch=led[13]
44 #set_property -dict { PACKAGE_PIN V12      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[14] }]; #IO_L20N_T3_A07_D22_14 Sch=led[14]
45 #set_property -dict { PACKAGE_PIN V11      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[15] }]; #IO_L21N_T3_DQS_A06_D22_14 Sch=led[15]
46
47
48 ## segment display
49 set_property -dict { PACKAGE_PIN T10      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { hex[0] }]; #IO_L34N_T2_A03_D18_14 Sch=hex
50 set_property -dict { PACKAGE_PIN R10      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { hex[1] }]; #IO_25_34 Sch=hex
51 set_property -dict { PACKAGE_PIN E16      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { hex[2] }]; #IO_25_34 Sch=hex
52 set_property -dict { PACKAGE_PIN E13      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { hex[3] }]; #IO_L17P_T2_A28_15 Sch=led
53 set_property -dict { PACKAGE_PIN P15      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { hex[4] }]; #IO_L10P_T2_MRCC_14 Sch=hex
54 set_property -dict { PACKAGE_PIN T11      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { hex[5] }]; #IO_L16P_T2_A11_D28_14 Sch=hex
55 set_property -dict { PACKAGE_PIN L13      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { hex[6] }]; #IO_L4P_T0_D14_14 Sch=hex
56 #set_property -dict { PACKAGE_PIN E15      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { DP }]; #IO_L18P_T2_A11_VREF_15 Sch=dp
57 set_property -dict { PACKAGE_PIN J17      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[0] }]; #IO_L23P_T3_P0E_B_15 Sch=an[0]
58 set_property -dict { PACKAGE_PIN J18      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[1] }]; #IO_L23P_T3_PVE_B_15 Sch=an[1]
59 set_property -dict { PACKAGE_PIN T9       IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[2] }]; #IO_L24P_T3_A11_D17_14 Sch=an[2]
60 set_property -dict { PACKAGE_PIN J14      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[3] }]; #IO_L19P_T3_A12_15 Sch=an[3]
61 set_property -dict { PACKAGE_PIN P14      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[4] }]; #IO_L18P_T1_P17_14 Sch=an[4]
62 set_property -dict { PACKAGE_PIN T16      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[5] }]; #IO_L16P_T2_SRCC_14 Sch=an[5]
63 set_property -dict { PACKAGE_PIN E2       IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[6] }]; #IO_L23P_T3_21 Sch=an[6]
64 set_property -dict { PACKAGE_PIN U13      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[7] }]; #IO_L23N_T3_A01_D18_14 Sch=an[7]
```

## （五）实验结果

仿真结果：

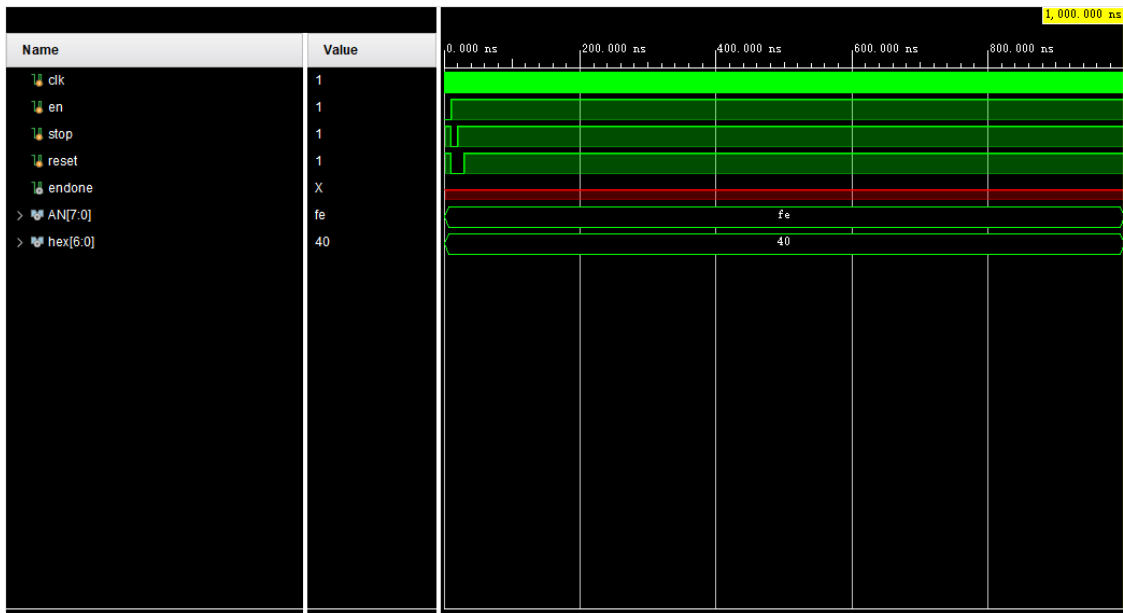

## (六) 实验中遇到的问题及解决方法

问题：只有个位数数码管在计数，十位数数码管没有计数（无法同时显示两位数）

解决方法：动态显示

如果轮流的时间足够短，也就是两个数码管切换的足够快，根据人眼的视觉残留原理，看起来，十位和个位两个字符就是同时在两个数码管上被显示的了。

生成 1ms 时钟：

```
reg clk_1ms;  
reg [31:0]count_clk2;  
  
always @ (posedge clk)  
if(count_clk2 == 4999)  
begin  
    count_clk2 <= 0;  
    clk_1ms <= ~clk_1ms;  
end  
else  
    count_clk2 <= count_clk2 + 1;
```