数字逻辑与计算机组成实验

LAB 07: 状态机及键盘输入

(一) 实验目的

自行设计状态机,实现单个按键的 ASCII 码显示。

基本要求

- 七段数码管低两位显示当前按键的键码,中间两位显示对应的 ASCII 码 (转换可以考虑自行设计一个 ROM 并初始化)。只需完成字符和数字键的 输入,不需要实现组合键和小键盘。
- 当按键松开时,七段数码管的低四位全灭。
- 七段数码管的最高两位显示按键的总次数。按住不放只算一次按键。只考虑顺序按下和放开的情况,不考虑同时按多个键的情况。

高级要求

- 七段数码管低两位显示当前按键的键码,中间两位显示对应的 ASCII 码 (转换可以考虑自行设计一个 ROM 并初始化)。只需完成字符和数字键的 输入,不需要实现组合键和小键盘。
- 当按键松开时,七段数码管的低四位全灭。
- 七段数码管的最高两位显示按键的总次数。按住不放只算一次按键。只考虑顺序按下和放开的情况,不考虑同时按多个键的情况。

(二) 实验原理

有限状态机 FSM(Finite State Machine)

有限状态机 FSM(Finite State Machine)简称状态机,是一个在有限个状态间进行转换和动作的计算模型。有限状态机含有一个起始状态、一个输入列表(列表中包含了所有可能的输入信号序列)、一个状态转移函数和一个输出端,状态机在工作时由状态转移函数根据当前状态和输入信号确定下一个状态和输出。状态机一般都从起始状态开始,根据输入信号由状态转移函数决定状态机的下一个状态。

有限状态机是数字电路系统中十分重要的电路模块,是一种输出取决于过去输入和当前输入的时序逻辑电路,它是组合逻辑电路和时序逻辑电路的组合。其中组合逻辑分为两个部分,一个是用于产生有限状态机下一个状态的次态逻辑,另一个是用于产生输出信号的输出逻辑,次态逻辑的功能是确定有限状态机的下一个状态;输出逻辑的功能是确定有限状态机的输出。除了输入和输出外,状态机还有一组具有"记忆"功能的寄存器,这些寄存器的功能是记忆有限状态机的内部状态,常被称作状态寄存器。

(三) 实验环境/器材等

硬件器材:Nexys A7-100T 开发板软件平台:Vivado 开发平台

(四) 实验过程

模型概述

在键盘控制器 ps2_keyboard 的基础上实现对键盘上各按键的输出——显示键码及其对应的 ASCII 码,并显示按键的总次数。

数字抽象

- 1. 输入:
 - clk 时钟信号,与分频器的输出时钟信号连接
 - en —— 使能信号
- 2. 输出:
 - LED [4:0] —— 判断溢出、按键是否被按下、shift & caps & ctrl 是否被按下
 - AN [7:0] —— 七段 LED 数码管
 - HEX [6:0] —— 数码管上的 LED
- 3. inout 双向端口:
 - PS2_CLK —— PS/2 接口信号线, 传输时钟
 - PS2_DATA
 PS/2 接口信号线, 传输数据

设计思路 & 设计代码

ps2_keyboard.v

PS/2 键盘控制器:负责接收键盘送来的数据。

scancode_ram.v

- 1. 相应键码的 ASCII 码以 ROM 形式存放,与键码是一一对应的关系。
- 2. 根据 shift、caps 键的状态对 ASCII 码的输出进行赋值。
- 3. 初始化文件详见项目文件夹的 scancode/文件夹中的.txt 文件。

```
module scancode_ram(
   input clk,
   input [7:0] din,
                         //shift键是否被按下
   input shift_state,
                        //caps键是否被按下
   input caps state.
                       //ctrl键是否被按下
   input ctrl_state,
   output reg [7:0] dout
   reg [7:0] ascii [255:0];
   reg [7:0] ascii_shift [255:0];
   reg [7:0] ascii_caps [255:0];
begin
   $readmemh("F:/DigitalDesign2023/lab07/scancode/ascii.txt", ascii, 0, 255);
   $readmemh("F:/DigitalDesign2023/lab07/scancode/ascii_shift.txt", ascii_shift, 0, 255);
   $readmenh("F:/DigitalDesign2023/lab07/scancode/ascii_caps.txt", ascii_caps, 0, 255);
always @ (*)
   if (shift_state && !caps_state)
      dout <= ascii_shift[din];
   else if(caps_state && !shift_state)
      dout <= ascii_caps[din];
      dout <= ascii[din]:
end
endmodule
```

keyboard.v

顶层模块:

- 1. 在 ready 信号为 1 时, 键码输出才有效。
- 2. 获取有效的键码输出后,需将 next_data_n 信号置为 0 以准备接收下一个有效信号。
- 3. 根据队列 FIFO 思想,设置 prev_code 和 cur_code,更好地判断各个键码。
- 4. release_flag 记录是否有 FO 键码输出。
- 5. 判断:如 prev_code或 cur_code是 FO键码,则显示其键码。
- 6. 按键的总次数 —— 当 prev_code 和 cur_code 不相等,且 prev_code 和 cur_code 都不是断码。
- 7. 对于 shift、ctrl 按键的设置 —— 若 release_flag 为 0,则按键按下。
- 8. 对于 caps 按键的设置 —— caps 键按下、松开后,状态改变一次。

```
always @ (*)
always @ (posedge clk)
                                                                                                                                  begin
// 低两位: 当前按键的键码
begin
    next_data_n = 0;
                                                                                                                                  if (Q) begin
    if (ready)
                                                                                                                                      if (clk 1ms = 3'b000)
    begin
                                                                                                                                      begin
        prev_code = cur_code;
                                                                                                                                      AN = 8' b111111110:
        cur code = code:
                                                                                                                                     case(tmp[3:0])...
        if (release flag) begin
                                                                                                                                      else if (clk_1ms = 3'b001)
           release_flag = 0;
                                                                                                                                      begin
            prev_code = 0;
                                                                                                                                     AN = 8' b111111101
           if (cur_code == 8' h58)
                                                                                                                                      case(tmp[7:4])...
                                                                                                                                      end
                                                                                                                                     else if (clk_1ms = 3'b010)
        if (cur_code != prev_code && cur_code != 8' hF0 && prev_code != 8' hF0)
           cnt = cnt + 1;
                                                                                                                                     begin
                                                                                                                                      AN = 8' b11110111
                                                                                                                                      case(ascii_res[3:0])...
        if (cur code = prev code || prev code = 0 || cur code = 8'hFO) begin
           if (cur_code = 8' h12) shift_state_n = 1;
if (cur_code = 8' h14) ctrl_state_n = 1;
                                                                                                                                      else if (clk_1ms = 3'b011)
              if (cur_code = 8'h58) caps_state_n = 1:
                                                                                                                                     begin
                                                                                                                                      AN = 8' b11101111
                 if (caps_state_n = 1)
                                                                                                                                      case (ascii_res[7:4])...
                      caps_state_n = ^caps_state_n;
                                                                                                                                  // 高两位, 按键的总次数
                                                                                                                                     else if (clk_1ms = 3'b100)
              if (key_pressed = 0 || (non_service_key_pressed)) press_counter = press_counter + 1;
                                                                                                                                     begin
AN = 8'b10111111;
           key_pressed = 1;
                                                                                                                                     case(cnt[3:0])...
                                                                                                                                      else if (clk_1ms = 3'b101)
                                                                                                                                     begin
AN = 8'b01111111;
    if (prev\_code = 8' hF0)
                                                                                                                                      case(cnt[7:4])...
        release flag = 1:
        if (cur_code == 8'h12) shift_state_n = 0;
        if (cur_code == 8'h14) ctrl_state_n = 0;
           if (cur_code == 8' h58) caps_state_n = 0;
       key_pressed = 0 || ctrl_state_n || shift_state_n;
          if (caps state n = 0) begin
              caps_state_n = ^caps_state_n;
```

- 9. 七段 LED 数码管:
 - a. 低两位 —— 当前按键的键码
 - b. 中间两位 —— 对应的 ASCII 码
 - c. 高两位 —— 按键的总次数

测试代码

pdf 里的键盘测试代码

- ps2 keyboard model 模块:模块中主要是 kbd sendcode task
- 分别将 ps2 keyboard model 和 ps2 keyboard 实例化,并连接起来。

也对顶层文件进行实例化:


```
module lab08_test();
    reg clk;
    reg en;
    wire [4:0] LED;
    wire [7:0] AN:
    wire [6:0] HEX;
    reg PS2_CLK;
    reg PS2_DATÁ;
    lab08 t1(
        .clk(clk),
        .en(en)
         .LED(LED),
        .AN(AN),
        .HEX(HEX),
        .PS2_CLK(PS2_CLK),
         .PS2_DATA(PS2_DATA));
```

```
硬件实现(引脚分配)
## Clock signal
#create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports {CLK100MEZ}];
set_property -dict { PACKAGE_PIN J15 | IOSTANDARD LVCNOS33 } [get_ports { en }]; #IO_L24N_T3_RSO_15 Sch=sw[0]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN R15 | IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[3] }]; #IO_L13N_T2_MRCC_14 Sch=sw[3]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN R13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[7] }]; #IO_L5N_T0_D07_14 Sch=sw[7]
set_property -dict { PACKAGE_PIN H17 | IOSTANDARD LVCNOS33 } [get_ports { LED[0] }]; #IO_L18P_T2_A24_15 Sch=led[0]
#set property -dict { PACKAGE PIN V16 | IOSTANDARD LVCMOS33 } [set ports { LED[8] }]: #IO L16N T2 A15 D31 14 Sch=led[8]
set_property -dict { PACIAGE_PIN V11 | IOSTANDARD LVCNOS33 } [get_ports { LED[4] }]; #IO_L21N_T3_DQS_A06_D22_14 Sch=led[15]
```

```
##USB HID (PS/2)
###7 segment display
set_property -dict { PACKAGE_PIN T10 | IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { HEX[0] }]; #IO_L24N_T3_A00_D16_14 Sch=ca
set_property -dict { PACKAGE_PIN P15 | IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { HEX[4] }]; #IO_L13P_T2_NRCC_14 Sch=ce
set_property -dict { PACKAGE_PIN J17 | IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[0] }]; #IO_L23P_T3_F0E_B_15 Sch=an[0]
set_property -dict { PACKAGE_PIN J18 | IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[1] }]; #IO_L23N_T3_FWE_B_15 | Sch=an[1]
               IOSTANDARD LVCNOS33 } [get_ports { AN[2] }]; #IO_L24P_T3_A01_D17_14 Sch=an[2]
set_property -dict { PACKAGE_PIN T9
set_property -dict { PACKAGE_PIN P14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[4] }]; #IO_LSN_T1_D12_14 Sch=an[4]
set_property -dict { PACKAGE_PIN U13 USTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[7] }]; #IO_L23N_T3_AO2_D18_14 Sch=an[7]
```

(五) 实验结果

仿真结果:

 

FGPA 结果:

初始状态



字符输入

а



С




数字输入


1




2

 


Ctrl 按键

 

Ctrl + a

 


Shift 按键

 

Shift + a



 


Shift + c



Caps 按键




 

Α



С

 

(六) 实验中遇到的问题及解决方法

问题: caps 的设置

解决方法:

不要设置它为按下或松开、因为它将保持不变、直到下次再按下。

需特别在 release_flag 为 1 时,将其状态转变。

```
if (cur_code = prev_code || prev_code = 0 || cur_code = 8'hF0) begin
                if (cur_code == 8'h12) shift_state_n = 1;
                if (cur_code = 8'h14) ctrl_state_n = 1;
                  if (cur_code == 8'h58) caps_state_n = 1;
//
//
                      if \, (\texttt{caps\_state\_n} = 1)
//
                          caps_state_n = \[ caps_state_n;
//
                  end
//
                 if (key pressed = 0 | (non_service_key_pressed)) press_counter = press_counter + 1;
               key_pressed = 1;
        // 判断
        if (prev_code = 8' hF0)
        begin
            release_flag = 1;
            if (cur_code == 8'h12) shift_state_n = 0;
            if (cur_code == 8'h14) ctrl_state_n = 0;
              if (cur_code == 8'h58) caps_state_n = 0;
            key_pressed = 0 || ctrl_state_n || shift_state_n;
              if(caps_state_n = 0)begin
                 caps_state_n = ^caps_state_n;
//
//
              end
        end
    end
```

*//注释//为错误想法。

```
if (release_flag) begin
  release_flag = 0;
  prev_code = 0;
  if (cur_code = 8'h58)
      caps_state_n = caps_state_n;
end
```

正确想法。