

数字逻辑与计算机组成实验

(组合逻辑电路设计) lab03:

加法器与 ALU

姓名：郑凯琳

学号：205220025

邮箱：205220025@smail.nju.edu.cn

(一) 实验目的

实现一个带有逻辑运算的简单 ALU

设计一个能实现如下功能的 4 位带符号位的补码 ALU：

表 3-1: ALU 功能列表

功能选择	功能	操作
000	加法	$A+B$
001	减法	$A-B$
010	取反	Not A
011	与	A and B
100	或	A or B
101	异或	$A \text{ xor } B$
110	比较大小	If $A < B$ then out=1; else out=0;
111	判断相等	If $A == B$ then out=1; else out=0;

ALU 进行加减运算时，需要能够判断结果是否为 0，是否溢出，是否有进位等。这里，输入的操作数 A 和 B 都已经是补码。比较大小请按带符号数的方式设置。

执行逻辑操作时不需要考虑 overflow 和溢出。

(二) 实验原理

全加器：二进制补码 – 简化 ALU 加法和减法的运算

 


图 3-2: 简单加减 ALU

(三) 实验环境/器材等

硬件器材：Nexys A7-100T 开发板

软件平台：Vivado 开发平台

(四) 实验过程

设计思路：case 语句 – 实现各个功能

1. 加法：

$\{cf, F\} = A + B$; //cf 为进位信号，F 为结果

//溢出信号：若 A 和 B 符号相同但 F 与之相异，则发生溢出

2. 减法：

$B_com = \sim B + 1$; //对减数 B 取其负数的补码

$\{cf, F\} = A + B_com$; //cf 为进位信号，F 为结果

//溢出信号：若 A 和 B_com 符号相同但 F 与之相异，则发生溢出

3. 比较大小：

由于需要考虑符号位，故将输入的 2 个二进制补码操作数转换为整型数比较。

设计代码：

```
module lab03(  
    input [3:0] A,  
    input [3:0] B,  
    input [2:0] ALUctr,  
    output reg [3:0] F,  
    output reg cf,  
    output reg zero,  
    output reg of  
);  
  
    integer a;  
    integer b;  
    reg [3:0] B_com;
```

```

always @ (*)
begin cf = 0; of = 0; F = 0;
    case (ALUctr)

        3'b000: //A+B
        begin
            {cf, F} = A + B;
            of = (A[3] == B[3]) && (F[3] != A[3]);
        end

        3'b001: //A-B
        begin
            B_com = ~B + 1;
            {cf, F} = A + B_com;
            of = (A[3] != B[3]) && (F[3] != A[3]);
        end

        3'b010: //Not A
        begin
            F = ~A;
        end

        3'b011: //A and B
        begin
            F = A & B;
        end

        3'b100: //A or B
        begin
            F = A | B;
        end

        3'b101: //A xor B
        begin
            F = A ^ B;
        end

        3'b110: //比较大小
        begin
            a = -A[3]*8 + A[2]*4 + A[1]*2 + A[0];
            b = -B[3]*8 + B[2]*4 + B[1]*2 + B[0];
            F = a > b;
        end

        3'b111: //判断相等
        begin
            F = (A == B);
        end
    end
end

```

测试代码:

利用 task 功能函数

```
task check;

input [3:0] true_F;
input true_cf, true_zero, true_of;

begin
    if (F != true_F)
        $display("Error: A = %h, B = %h. F should be %h", A, B, true_F);
    if (cf != true_cf)
        $display("Error: cf = %d. cf should be %d", cf, true_cf);
    if (zero != true_zero)
        $display("Error: zero = %d. zero should be %d", zero, true_zero);
    if (of != true_of)
        $display("Error: of = %d. of should be %d", of, true_of);
    else
        $display("CORRECT");
end

endtask
```

调用 task 功能函数: 如果输出结果和预期结果不一样, 利用系统调用
用来输出提示


```
initial
begin
    ALUctr = 3'b000; A = 4'b0001; B = 4'b0001; #20; check(4'b0010, 0, 0, 0);
    A = 4'b0111; B = 4'b0001; #20; check(4'b1000, 1, 0, 0);
    A = 4'b0000; B = 4'b0000; #20; check(4'b0000, 0, 0, 1);
    A = 4'b0011; B = 4'b1101; #20; check(4'b0000, 0, 1, 1);
    A = 4'b0011; B = 4'b1110; #20; check(4'b0001, 0, 1, 0);
    ALUctr = 3'b001; A = 4'b0000; B = 4'b0111; #20; check(4'b1001, 1, 0, 0);
    A = 4'b1111; B = 4'b1000; #20; check(4'b0111, 0, 0, 0);
    A = 4'b1111; B = 4'b0111; #20; check(4'b1000, 0, 0, 0);
    A = 4'b1000; B = 4'b1000; #20; check(4'b0000, 0, 1, 0);
    ALUctr = 3'b010; A = 4'b1000; B = 4'b1000; #20; check(4'b0111, 0, 0, 0);
    A = 4'b1111; B = 4'b0000; #20; check(4'b0000, 0, 0, 0);
    ALUctr = 3'b011; A = 4'b1111; B = 4'b1000; #20; check(4'b1000, 0, 0, 0);
    A = 4'b0101; B = 4'b1010; #20; check(4'b0000, 0, 0, 0);
    ALUctr = 3'b100; A = 4'b0101; B = 4'b1010; #20; check(4'b1111, 0, 0, 0);
    A = 4'b0100; B = 4'b1110; #20; check(4'b1110, 0, 0, 0);
    ALUctr = 3'b101; A = 4'b0101; B = 4'b1010; #20; check(4'b1111, 0, 0, 0);
    A = 4'b0101; B = 4'b1111; #20; check(4'b1010, 0, 0, 0);
    ALUctr = 3'b110; A = 4'b1000; B = 4'b0000; #20; check(4'b0000, 0, 0, 1);
    A = 4'b0000; B = 4'b1111; #20; check(4'b0001, 0, 0, 0);
    ALUctr = 3'b111; A = 4'b0011; B = 4'b0001; #20; check(4'b0000, 0, 0, 0);
    A = 4'b1000; B = 4'b1000; #20; check(4'b0001, 0, 0, 0);
end
```

硬件实现（引脚分配）：

Name	Direction	Neg Diff Pair	Package Pin	Fixed	Bank	I/O Std	Vcco	Vref	Drive Strength	Slew Type	Pull Type	Off-Chip Termination	IN_TERM
▼ All ports (18)													
▼ A (4)	IN			✓	14	LVC MOS33*	3.300				NONE	NONE	▼
A[3]	IN		U18	✓	14	LVC MOS33*	3.300				NONE	NONE	▼
A[2]	IN		T18	✓	14	LVC MOS33*	3.300				NONE	NONE	▼
A[1]	IN		R17	✓	14	LVC MOS33*	3.300				NONE	NONE	▼
A[0]	IN		R15	✓	14	LVC MOS33*	3.300				NONE	NONE	▼
▼ ALUctr (3)	IN			✓	(Multiple)	LVC MOS33*	3.300				NONE	NONE	▼
ALUctr[2]	IN		M13	✓	14	LVC MOS33*	3.300				NONE	NONE	▼
ALUctr[1]	IN		L16	✓	14	LVC MOS33*	3.300				NONE	NONE	▼
ALUctr[0]	IN		J15	✓	15	LVC MOS33*	3.300				NONE	NONE	▼
▼ B (4)	IN			✓	(Multiple)	LVC MOS33*	3.300				NONE	NONE	▼
B[3]	IN		R16	✓	14	LVC MOS33*	3.300				NONE	NONE	▼
B[2]	IN		U8	✓	34	LVC MOS33*	3.300				NONE	NONE	▼
B[1]	IN		T8	✓	34	LVC MOS33*	3.300				NONE	NONE	▼
B[0]	IN		R13	✓	14	LVC MOS33*	3.300				NONE	NONE	▼
▼ F (4)	OUT			✓	(Multiple)	LVC MOS33*	3.300	12	▼	▼	NONE	FP_VTT_50	▼
F[3]	OUT		N14	✓	14	LVC MOS33*	3.300	12	▼	▼	NONE	FP_VTT_50	▼
F[2]	OUT		J13	✓	15	LVC MOS33*	3.300	12	▼	▼	NONE	FP_VTT_50	▼
F[1]	OUT		K15	✓	15	LVC MOS33*	3.300	12	▼	▼	NONE	FP_VTT_50	▼
F[0]	OUT		H17	✓	15	LVC MOS33*	3.300	12	▼	▼	NONE	FP_VTT_50	▼
▼ Scalar ports (3)													
cf	OUT		R18	✓	14	LVC MOS33*	3.300	12	▼	▼	NONE	FP_VTT_50	▼
of			V17	✓	14	LVC MOS33*	3.300	12	▼	▼	NONE	FP_VTT_50	▼
zero	OUT		U17	✓	14	LVC MOS33*	3.300	12	▼	▼	NONE	FP_VTT_50	▼

(五) 实验结果

仿真结果：

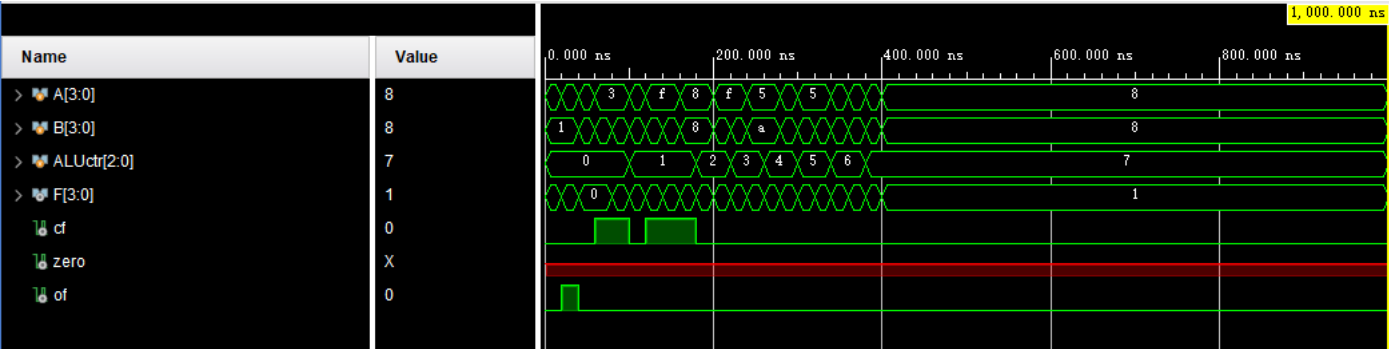

```
# run 1000ns
CORRECT
Error: cf = 0. cf should be 1
Error: of = 1. of should be 0
Error: of = 0. of should be 1
Error: cf = 1. cf should be 0
Error: of = 0. of should be 1
Error: cf = 1. cf should be 0
CORRECT
Error: cf = 0. cf should be 1
CORRECT
Error: cf = 1. cf should be 0
CORRECT
Error: cf = 1. cf should be 0
CORRECT
Error: cf = 1. cf should be 0
CORRECT
CORRECT
CORRECT
CORRECT
CORRECT
CORRECT
CORRECT
CORRECT
CORRECT
Error: of = 0. of should be 1
CORRECT
CORRECT
CORRECT
```

(六) 实验中遇到的问题及解决方法

问题 1：不理解 cf (cout) 和 of (overflow)

解决办法：查询资料

- of: 计算结果超出限定范围（-8 至 7）时为 1
- cf: (操作数为无符号) 加减运算时，若最高位再有进位为 1

问题 2：不明白 task 的用法

解决办法：在网上查了很多资料，找了很久才搞清楚

• 任务定义

```
1 task <task_name>
2     <declaration>;
3     <procedure statements>;
4 endtask
5
6 task check
7     input [7:0] x,y; //输入端口说明
8     output [7:0] temp; //输出端口说明
9
10    if(x > y)
11        temp = x;
12    else
13        temp = y;
14 endtask
```

- task: 任务定义的开始；endtask: 任务定义的结束
- <task_name>: 任务名
- <declaration>: 端口声明语句 & 变量声明语句
(任务接收输入值 & 返回输出值)
- <procedure statements>: 任务操作的过程语句
 - 如过程语句多于一条，将其放在语句块 begin-end

注意事项：

- (1) 第一行“task”语句中不能列出端口名称。
- (2) 任务的输入、输出端口和双向端口数量不受限制，甚至可以没有输入、输出以及双向端口。
- (3) 在任务定义的过程语句：

- YES: 延迟控制语句、“disable 中止语句”（中断正在执行的任务，继续向下执行），
→ 但不可综合。
- YES: 调用其他任务或函数，也可调用自身。
- NO: initial 和 always。

- 任务调用

```
16 task <task_name> (端口1, 端口 2, ....., 端口 N);
```

- 参数列表的顺序必须与任务定义中的端口声明顺序一致
- 调用语句是过程语句：所以接收返回数据的变量必须是寄存器类型 reg

注意事项：

- (1) 任务调用只能出现在过程块内。

(七) 思考题

1.

减法 Overflow

虽然减法也是利用加法器实现的，但减法运算在减数是最小负数时溢出判断需要特殊处理。考虑以下两种实现，那一种是正确的？

方法一：

```
1 assign t_no_Cin = {n{ Cin }}^B ;
2 assign {Carry,Result} = A + t_no_Cin + Cin;
3 assign Overflow = (A[n-1] == t_no_Cin[n-1]) && (Result [n-1] != A[n-1]);
```

方法二：

```
1 assign t_add_Cin = ( {n{Cin}}^B ) + Cin ; // 在这里请注意^运算和+运算的顺序
2 assign { Carry, Result } = A + t_add_Cin;
3 assign Overflow = (A[n-1] == t_add_Cin[n-1]) && (Result [n-1] != A[n-1]);
```

运算结果、进位位一样，但溢出位不一样。

因为两种方法在计算 overflow 的条件不一样：

- 方法 1: A 与 $\{n\{cin\}}^B$ 符号是否相同
- 方法 2: A 与 $\{n\{cin\}}^B + cin$ 符号是否相同

2.

🔧 Zero 输出

在判断输出结果是否为零的时候有两种判断方式，一种是用 if 语句，将 Result 和 “0” 相比较，这样在硬件上会产生一个比较器。还可以使用如下语句：

```
1 assign zero = ~(| Result);
```

“| Result” 操作称为一元约简运算，这个运算在硬件上几个逻辑门就可以实现了，请查阅 Verilog 相关语法资料，了解此运算的操作过程。

选择你认为好的方式来进行结果是否为 “0” 的判断。

😊 一元约简运算：代码简洁，硬件实现较方便

该数字的最高位和次高位相与，结果再和次高位下面的一位相与，依次操作直到最后一位，得运算结果。

😞 if 语句判断结果是否为 0：代码不简洁，硬件实现不方便